

Montaje de un modulo motorizado, con sensores infrarrojos, controlado con una tarjeta atmega 328P-PU y comunicación serial vía bluetooth en un ordenador con GNU-Linux.

Diego Alberto Parra Garzón *
Universidad Distrital, Calle 3 No 26A-40 Bogotá-Colombia
Proyecto Curricular de Licenciatura en Física

April 7, 2015

Abstract

It is necessary to visualize the extent that free technologies have today about the company, these technologies are the foundation of the economy of many countries, and why not say that it has reached an age where information and means to transmit they are available to anyone, such is the case we can take this technology and make it new tools to support the work of science teaching and learning in science, for this reason it has decided to take this whole world of free technologies, combine them and make it these new tools we need to continue this work of learning and teaching that never ends.

illustrating the attenuation property with electromagnetic waves; as the wavelengths in the infrared are also part of the electromagnetic spectrum and everyday use we give to this radiation is very wide, so it is essential to place this resource for both students and professionals, for the experimental part is combined with the theoretical giving a feedback issue. Data were obtained from a motor module equipped with an infrared sensor receiver and an infrared LED emitter, which are controlled by a atmega microcontroller 328-Pu and this is linked via Bluetooth to a computer, this process is done by the computer with the help of free software like python, gnuplot, octave among other languages, it is worth noting that everything is done in a free operating system like linux mint or debian. Data analysis laboratory, which will have to shed the value of attenuation of electromagnetic waves and has to mat.

Keywords: Motor module, infrared sensors, microcontroller module bluetooth, electromagnetic wave.

Resumen

Es necesario visualizar el alcance que las tecnologías libres tienen el día de hoy sobre la sociedad, estas tecnologías son las bases de las economías de muchos países, y porque no decirlo que se ha alcanzado una era en donde la información y los medios que la transmiten están al alcance de cualquier persona, tal es el caso que podemos tomar esta tecnología y hacer de ella nuevos instrumentos que respalden la labor de la enseñanza científica y el aprendizaje en ciencias, por esta razón se ha decidido tomar todo este mundo de tecnologías libres, combinarlas y hacer de ella esos nuevos instrumentos que necesitamos para continuar con esta labor de aprendizaje y enseñanza que no termina nunca.

Este artículo espera ser acogido por estudiantes y profesionales que vean en este un modelo didáctico, con materiales que consiguen fácilmente y con un gran poder de exactitud en las mediciones; en este se ilustra un montaje experimental, de un modulo motorizado o en otras palabras un dispositivo móvil impulsado por un motor en este caso eléctrico; está equipado con un microcontrolador atmega 328P-PU, este se encargara de toda la parte de control de los demás elementos eléctricos, dispondrá de dos diodos led receptores en el infrarrojo de GaAs, también consta de un diodo led emisor en el infrarrojo de GaAs, un modulo bluetooth hc-06 para arduino y una batería de 9 voltios junto con un regulador de 9V a 5V. Todo esto con el fin de poder hacer mediciones de la intensidad de la radiación producida por estos diodos y calibrar el dispositivo para aplicaciones ilustrativas de las propiedades de las ondas electromagnéticas y su dualidad onda – partícula.

Descriptores: Modulo motorizado, sensores infrarrojos, microcontrolador, modulo bluetooth, ondas electromagnéticas.

*diegoestudianteud1@gmail.com

1 Introducción

Al no poderse descartar la realidad de las tecnologías libres, su rápido crecimiento y el hecho de que sean muy sencillas de utilizar, ha sido el detonante para la realización de este proyecto; el cual pretende elaborar un sistema electrónico-mecánico que sea controlado vía bluetooth, sin necesidad de un sistema físico de cables; este debe tener la cualidad de ser lo más exacto posible en cuanto a la captura y manipulación de datos; sin dejar a un lado su bajo costo.

También tiene la pretensión de ser un modelo didáctico, que pueda ser utilizado en la enseñanza de la ciencia de una manera practica, llamativa, con la cual el estudiante pueda tener una sensación de que las ciencias son divertidas, sin dejar de lado su exactitud y su carácter de buscar el ¿por qué?, los ¿cómo?, y la precisión al compararse la teoría con la parte experimental.

2 Configuración experimental

2.1 Materiales para el montaje

Para la realización de este montaje se utilizaron los siguientes materiales:

- a. Un ordenador con un sistema operativo GNU-Linux.
- b. Microcontrolador atmega 328P-PU [1] para realizar la parte de control del hardware.
- c. Dos diodos led infrarrojos[5] receptores.
- d. Un diodo led infrarrojo[5] emisor.
- e. Un motor a 9 voltios DC, junto con un transistor TIP 122[3] para el control de la velocidad de giro del engranaje del motor.
- f. Modulo Bluetooth HC-06 para arduino, el cual permita la comunicación a distancia con el dispositivo, sin necesidad de un sistema físico cableado.
- g. Transistor LM-7805CV [2] para un transformador de voltaje de 9 voltios a 5 voltios el cual alimentara el microcontrolador atmega328P-PU, y los demás dispositivos del proyecto.
- h. Un cristal de 16 MHz.
- i. Tarjeta arduino [1] uno.

- j. Tres resistencias de 220 ohms a 500 ohms.
- h. Dos resistencia de 500 ohms.
- i. Tres resistencias de 1 komhs.
- j. Diodo rectificador de referencia 1N4001. [4]
- k. Dos capacitores ceramicos de 12 picofaradios.
- l. Dos capacitores de 10 microfaradios.
- m. Sistema de engranajes de eje móvil, para realizar el movimiento del vehículo.
- n. Cuatro llantas de carros de juguetes.
- ñ. Una batería de 9 V.
- o. Una tabla o un acrílico de 14x12x0.3 cm^3
- p. Un interruptor pequeño.

2.2 Montaje experimental

2.2.1 Circuito electrónico

A continuación se explica paso a paso como armar el circuito eléctrico, el montaje se realiza en fritzing¹. Cabe recordar que se explicara parte por parte del circuito y luego todas deben unirse en una sola.

Cabe mencionar que los esquemas de las figuras de la 1 a la 8 fueron tomadas de la pagina principal del proyecto arduino[1], y modificadas em fritzing[6]

Lo primero que se hará, sera preparar el microcontrolador para su primer uso, debido a que los microcontroladores atmega 328 P-PU no vienen listos para comenzar a programar; es necesario hacer un stand alone² sobre el microcontrolador.

¹Enlace a la pagina oficial del proyecto fritzing <http://www.fritzing.org/home/>

²Enlace a un bootloader <https://arduinoelectronics.wordpress.com/2012/02/10/standalone-atmega-without-arduino-bootloader/>.

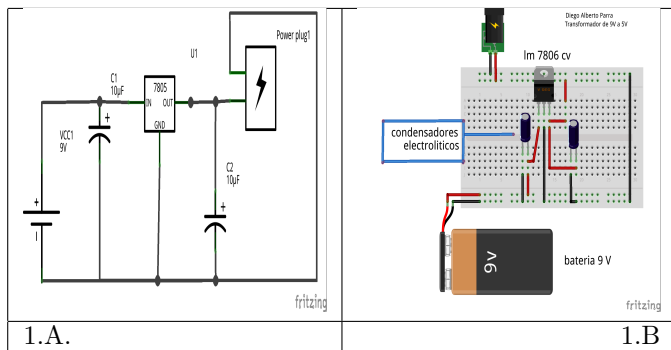


Figure 1: En la figura 1.A. se observa el esquema eléctrico de un transformador [2] de 9V a 5V, utilizando un transistor lm 7805 cv. Los capacitores son electrolíticos de 10 microfaradios. En la figura 1.B. se observa el montaje en protoboard del circuito regulador.

Montamos un transformador de 9 voltios a 5 voltios, esto lo hacemos con dos capacitores electrolíticos de 10 microfaradios y el transistor lm7805[2] cv. Ambos capacitores deben ir en paralelo quedando su extremo negativo conectado a tierra y su extremo positivo uno a la entrada de 9 V y el otro a la salida de 5 V del transistor, el transistor lm consta de 3 pines uno de los cuales es la entrada de +9V, el pin de la mitad es tierra o GND y el pin extremo es la salida a 5V; tal como se muestra en la figura 1.A.; en la figura 1.B. se le coloco un enchufe de salida de poder. El modulo bluetooth se debe conectar de la siguiente manera: el pin 2 de la tarjeta arduino es el Rx este va conectado al Tx del bluetooth, el pin 3 del microcontrolador es el Tx y va conectado al pin Rx del bluetooth, como se muestra en la figura 2.A y 2.B , conectamos el GND del bluetooth al pin 8 o 16 de nuestro microcontrolador , ahora conectamos el pin de Vcc del bluetooth al pin 7 o 14 del microcontrolador.

Necesitamos colocar un oscilador de 16 mHz el cual lo dejaremos siempre en el microcontrolador, esto con el fin de ajustar los tres relojes internos que trae nuestro integrado atmega 328 P-Pu, para esto utilizamos el cristal de 16 mHz junto con los dos condensadores cerámicos de 12 picofaradios ³, uno de los pines del cristal debe conectarse al pin 9 del microcontrolador y el otro extremo del cristal al pin 10, conectamos un capacitor a cada extremo del cristal y estos al pin 8 o 16 del microcontrolador de tal forma que los capacitores quedan en paralelo.

Colocamos un botón⁴ para reiniciar nuestro microcontrolador en caso de que lo necesitamos, esto lo hacemos colocando uno de los extremos del botón al pin 1 del microcontrolador que es el pin de reset, el otro extremo del botón lo conectamos a una resistencia de 1 Komhs y el extremo de la resistencia a tierra.

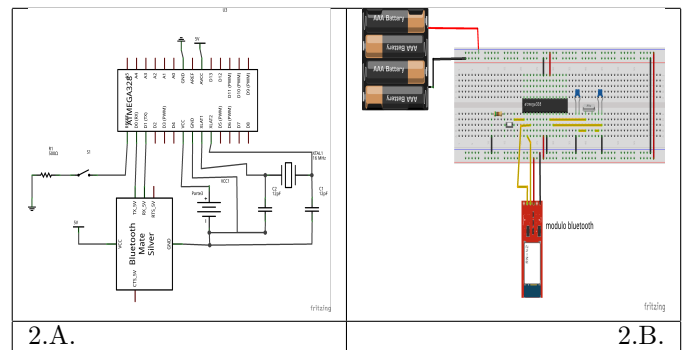


Figure 2: En la figura 2.A se muestra el circuito eléctrico de un bluetooth conectado a un microcontrolador atmega 328 P-PU junto con un cristal, dos capacitores cerámicos, un botón de reset y una resistencia de 1 Komhs. En la figura 2.B esta el montaje en protoboard, los cables negros son tierra, los cables rojos son voltaje, y los cables amarillos son conexiones.

Las conexiones del motor son las siguientes, como vamos a utilizar un transistor tip[3] 122, los pines mostrados en la figura 2.B. están de la siguiente manera:

- * El pin del lado izquierdo del transistor es la base.
- * El pin del centro es el colector.
- * El pin de la derecha es el emisor.

Conectamos una resistencia de 1 kΩ al pin base del transistor y este a su vez al pin numero 5 del integrado atmega328P-PU⁵, luego conectamos el pin del colector del tip122 a +5V, asegurandonos de colocar el diodo regulador entre el colector y uno de los extremos del motor; a continuación conectamos el pin emisor del transistor junto con el otro extremo de la conexión del motor a tierra; ahora colocamos las conexiones del condensador ceramico entre las conexiones del motor.⁶

³Ver figura 2.A y 2.B

⁴Como se muestra en la figura 2.A y 2.B

⁵Como se aprecia en la figura 2.B

⁶Observar figuras 2.A. y 2.B.

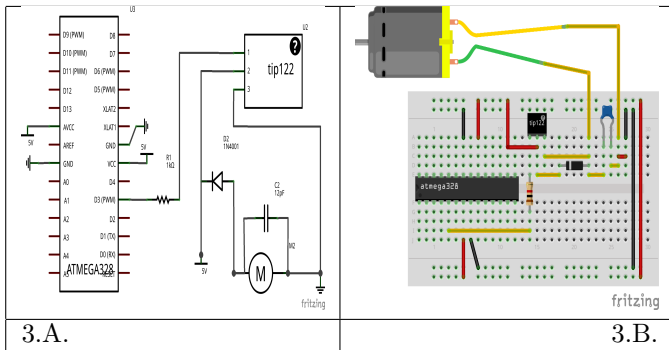


Figure 3: En la figura 3.A se muestra el circuito eléctrico del motor conectado a la tarjeta atmega 328 P-PU, junto con un tip 122 encargado de controlar la corriente que circula por el motor consiguiendo de esta manera controlar la velocidad de este, también lleva un diodo regulador, un capacitor cerámico de 12 picofaradios y una resistenci de 1 Komhs. En la figura 3.B esta el montaje en protoboard, los cables negros son tierra, los cables rojos son voltaje, y los cables naranjas son conexiones.

Procedemos hacer las conexiones del sensor receptor lateral ⁷ el cual es un diodo led receptor de luz infrarroja [5], conectamos una resistencia de $1k\Omega$ al ánodo del led y el otro extremo de la resistencia a tierra, luego conectamos el pin 28 ⁸ del microcontrolador en un punto intermedio entre la resistencia y el ánodo del diodo led, el cátodo del diodo lo conectamos a $+5V$.

Para las conexiones del sensor receptor frontal ⁹ el cual es un diodo led receptor de luz infrarroja [5], conectamos una resistencia de $1k\Omega$ al ánodo del led y el otro extremo de la resistencia a tierra, luego conectamos el pin 22 ¹⁰ del microcontrolador en un punto intermedio entre la resistencia y el ánodo del diodo led, el cátodo del diodo lo conectamos a $+5V$.

Para la conexión de la fuente ¹¹ emisora de fotones infrarrojos o radiación infrarroja se utiliza un diodo led emisor en el infrarrojo, el cátodo del diodo lo conectamos a una resistencia de 350Ω a 500Ω y el otro extremo de la resistencia lo conectamos a tierra, el ánodo del diodo lo conectamos al pin 12 ¹² del microcontrolador.

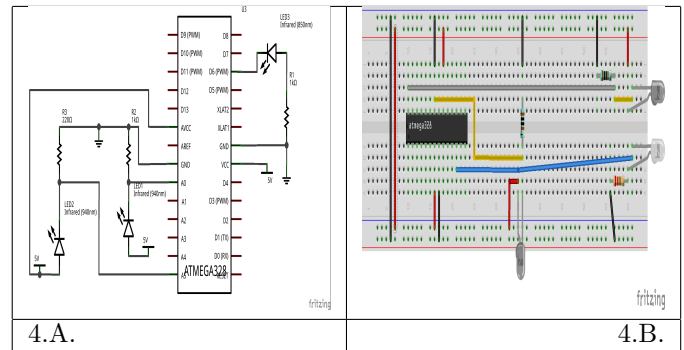


Figure 4: En la figura 4.A se observa las conexiones de los diodos tanto receptores como el emisor, conectamos al microcontrolador atmega328P-PU. En la figura 4.B esta el montaje en protoboard, los cables negros son tierra, los cables rojos son voltaje, el cable azul es la conexión entre el ánodo del diodo led emisor infrarrojo frontal y el pin 6 del microcontrolador, el cable naranja es la conexión entre el pin 23 del microcontrolador y el punto de conexión entre el ánodo del diodo receptor infrarrojo lateral con la resistencia, el cable gris es la conexión entre el pin 28 del microcontrolador y el punto de conexión entre el ánodo del diodo receptor infrarrojo frontal con la resistencia.

Las conexiones ¹³ del diodo rgb de ánodo común es la siguiente: conectamos el ánodo del diodo rgb a $+5V$, el pin rojo del diodo rgb lo conectamos a una resistencia de 500Ω y el otro extremo de la resistencia conectado al pin 18 del microcontrolador, el pin verde del diodo rgb lo conectamos a una resistencia de 500Ω y el otro extremo de la resistencia conectado al pin 16 del microcontrolador, el pin azul del diodo rgb lo conectamos a una resistencia de 500Ω y el otro extremo de la resistencia conectado al pin 15 del microcontrolador.

Una vez terminadas las conexiones solo resta soldarlas en una baquela. Por ultimo pero no menos importante es conseguir icopor y hacer unas bases para que en ellas repose nuestro circuito de esta manera nos aseguramos en caso de cualquier incidente que las placas no se vayan a estropear ni que las conexiones vayan a quedar haciendo corto.

⁷Se aprecia en la figura 4.A. y en la figura 4.B.

⁸Este pin es la entrada analógica numero cero del microcontrolador atmega

⁹Se aprecia en la figura 4.A. y en la figura 4.B., en la parte donde estan los dos diodos led

¹⁰Este pin es la entrada analógica numero cinco del microcontrolador atmega

¹¹Ver figura 4.B. y su esquema en la figura 4.A.

¹²Salida D6 PWM

¹³Ver los esquemas de la figura 5.A. y 5.B.

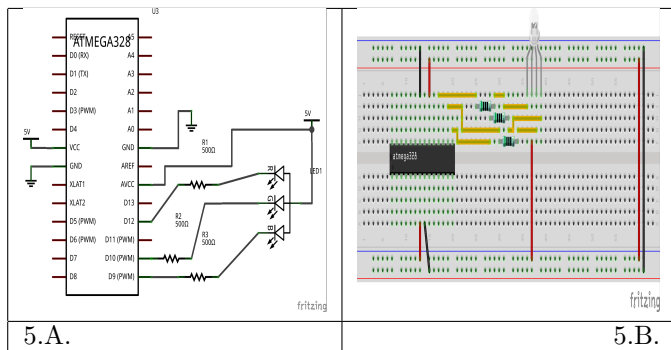


Figure 5: En la figura 5.A. se muestra el circuito eléctrico del diodo rgb conectado al microcontrolador atmega 328 P-PU. En la figura 5.B esta el esquema del diodo rgb en protoboard.

Esa era la parte eléctrica ahora los esquemas eléctricos deben unirse para formar un solo circuito¹⁴, antes de soldar el microcontrolador atmega 328P-PU es necesario cargar el archivo de control del hardware, cuyos pasos son los siguientes:

- Instalar git ¹⁵
 - Descargar el repositorio de este proyecto ¹⁶.
 - Una vez descargado el repositorio hay que ir desde la terminal de linux a la carpeta donde se encuentra alojado el repositorio que acaba de descargar; si usted clono el repositorio en su carpeta home, solo coloque la siguiente linea en una terminal sin la primera y ultima comilla “`cd` Modulo_Motorizado/0. Instalación/0.1 programas requeridos/””.
 - Acceda como usuario root y a continuación escriba en la terminal la siguiente linea sin las comillas “`python install.py`”, se abrirá el programa de instalación del proyecto, ahora siga las instrucciones del programa.
 - Al terminar el programa le pedira si desea reiniciar el ordenador, escriba n y luego presione enter.
 - Escriba sin las comillas “`exit`” y oprima enter, luego escriba “`arduino`” y oprima enter, abrirá una ventana donde debe seleccionar la opción add. Luego de esto vera la IDE de arduino, ciérrela y reinicie el ordenador.
- Desde nuestro navegador de archivos del sistema¹⁷ entramos a la carpeta Modulo_Motorizado/1. Inicio/1.2 programar arduino y sensores, allí encontraremos el archivo sensores2.ino, lo seleccionamos y oprimimos enter.
 - Conectamos la tarjeta arduino junto con el microcontrolador que vamos a dejar en el proyecto, en la IDE de arduino vamos a la opción herramientas, tarjeta y seleccionamos arduino uno; ahora nuevamente en herramientas, damos click en puerto serial y seleccionamos el puerto que nos aparece, ahora oprimimos la tecla ctrl y la tecla “u” ¹⁸ al mismo tiempo y esperamos mientras carga el sketch, una vez cargado retiramos el microcontrolador y lo colocamos en la parte del proyecto donde se le dispuso su sitio.

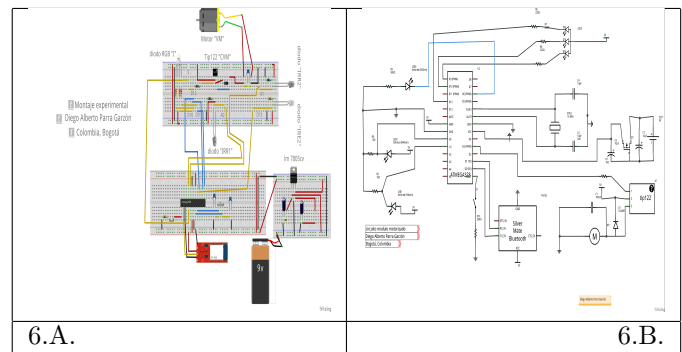


Figure 6: En la figura 6.A. se muestra el circuito eléctrico del proyecto. En la figura 5.B esta el esquema del proyecto.

2.2.1 Montaje mecánico

Lo primero sera tomar la tabla de madera o acrílico y hacer un chasis como el que aparece en la figura 7, para montar nuestro sistema de transmisión¹⁹, el circuito eléctrico, y el sistema de rodamiento delantero²⁰.

¹⁴Ver figura 6.A., y 6.B.

¹⁵Enlace para instalar git <http://git-scm.com/download/linux>

¹⁶En una terminal escribimos git clone https://github.com/Diego-debian/Modulo_Motorizado.git

¹⁷Puede estar utilizando los siguientes en su distribución linux, nautilus, thunar o algún otro.

¹⁸Sin las comillas

¹⁹Ver figura 8.B

²⁰Ver figura 8.A. y 8.B.

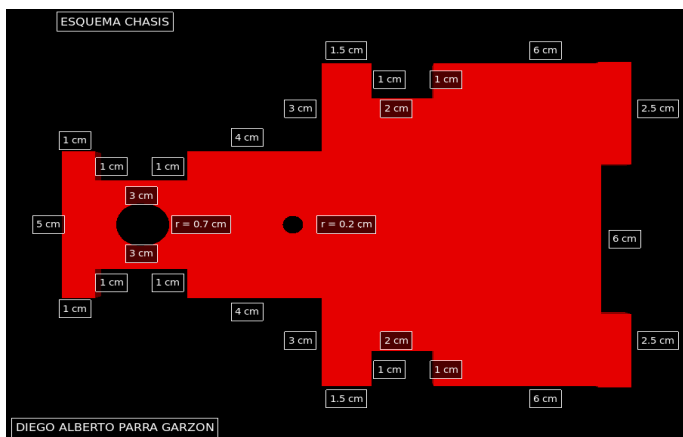


Figure 7: En esta figura se observan las dimensiones del chasis que va servir de base del circuito eléctrico y donde reposara el sistema de transmisión del proyecto. Esta figura fue modelada en python visual.

Después de tener todo montado como se aprecia en la figura 9, hemos terminado toda la parte del montaje del modulo motorizado.

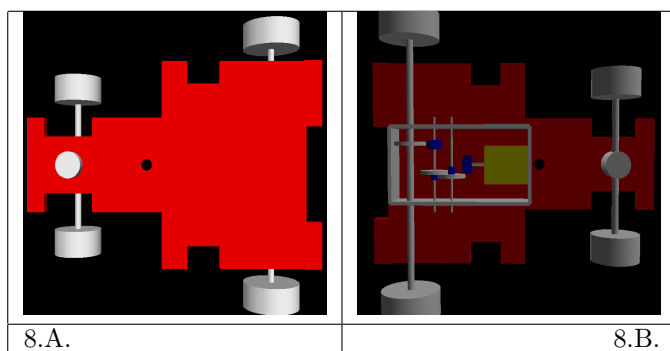


Figure 8: En la figura 8.A. se muestra la vista superior del montaje del vehículo motorizado, solo falta colocar la parte eléctrica. En la figura 8.B se muestra el montaje del vehículo motorizado con una vista inferior, junto al sistema de transmisión, y el rodamiento delantero. Las figuras fueron modeladas en python visual.

Este vehículo se encuentra en una etapa alpha, de esta manera hace falta montar toda la parte estética del vehículo, esto se deja a disposición de cada persona, pues lo realmente importante del vehículo es sus funciones, pero no hay que olvidar que la parte estética es y sera muy importante si este producto quisiera comercializarse.

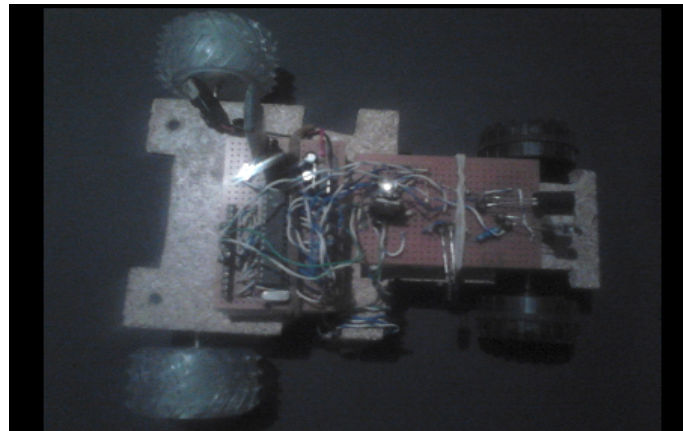


Figure 9: Este es el montaje final del vehículo motorizado.

3 Experiencia de laboratorio

Una vez descargado nuestro repositorio del proyecto, y teniendo listo el montaje del mismo, es necesario hacer las respectivas pruebas de rapidez e intensidad de radiación del vehículo, para poder realizar estos análisis fue necesario crear una interfaz gráfica en python[7] que fuera capaz de controlar el vehículo, obtener datos de este y hacer sus respectivos análisis.

References

- [1] Arduino, pagina oficial, proyecto arduino. <http://www.arduino.cc/>
- [2] Hoja de datos transistor lm 7805CV. <http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/fairchild/LM7805.pdf>
- [3] Hoja de datos del transistor tip 122. <http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/fairchild/TIP122.pdf>
- [4] Hoja de datos diodo regulador 1N4001. <http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/lrc/1N4001.pdf>
- [5] Hoja de datos de los diodos led infrarrojos, emisor y receptor.

- <http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-31/DSA-617614.pdf>
- [6] Pagina oficial del proyecto fritzing
<http://fritzing.org/home/>
- [7] Notas del curso, python para el computo científico, curso de actualización académica de la DGAPA-UNAM, Facultad de ciencias, Dr. David P. Sanders, 5 de agosto de 2013.